

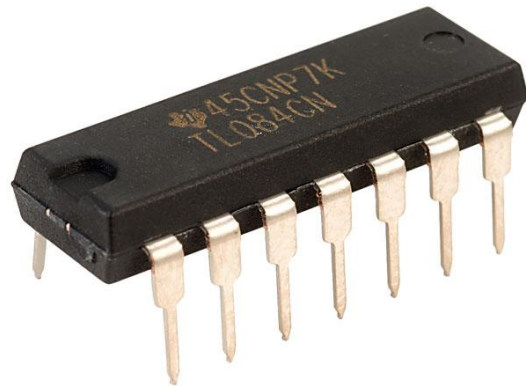


Bazele Circuitelor Electronice

Amplificatoare Operaționale

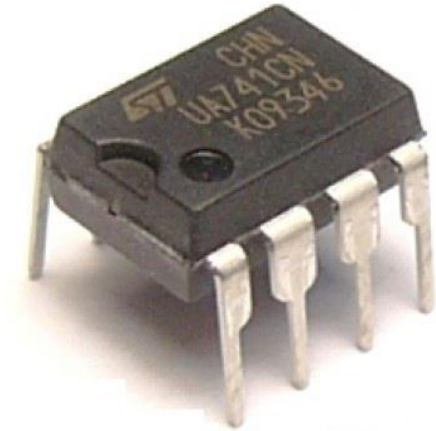

Symbol

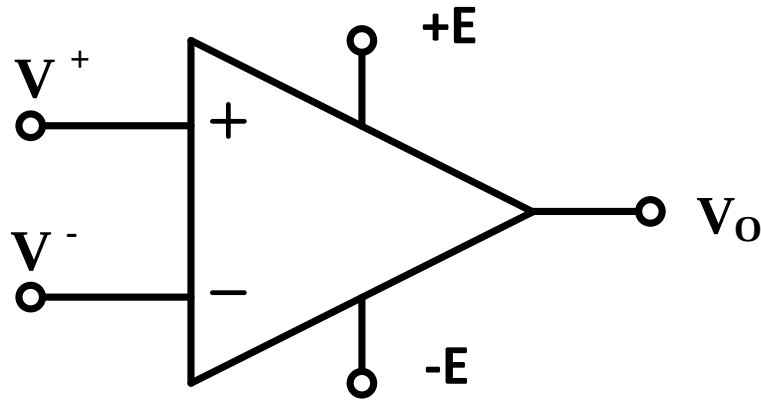



$$v_o = A_D \cdot (v^+ - v^-) = A_D \cdot V_D$$

A_D – amplificare diferențială
în buclă deschisă

Symbol

DIP8

$$\pm E = \pm 5 \dots \pm 18V$$

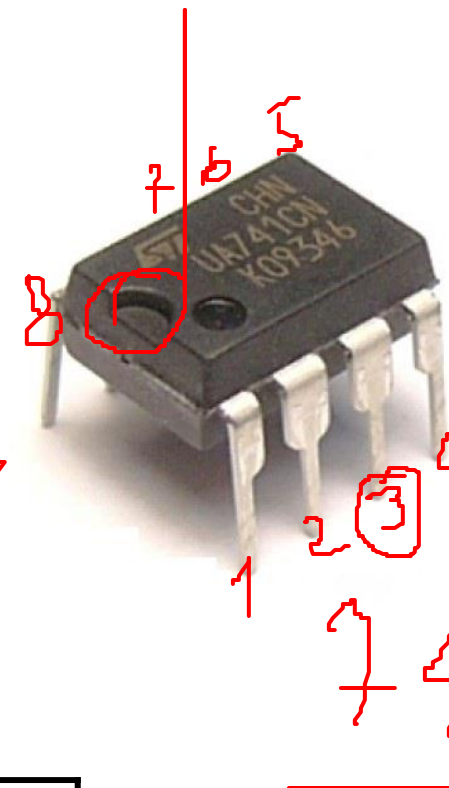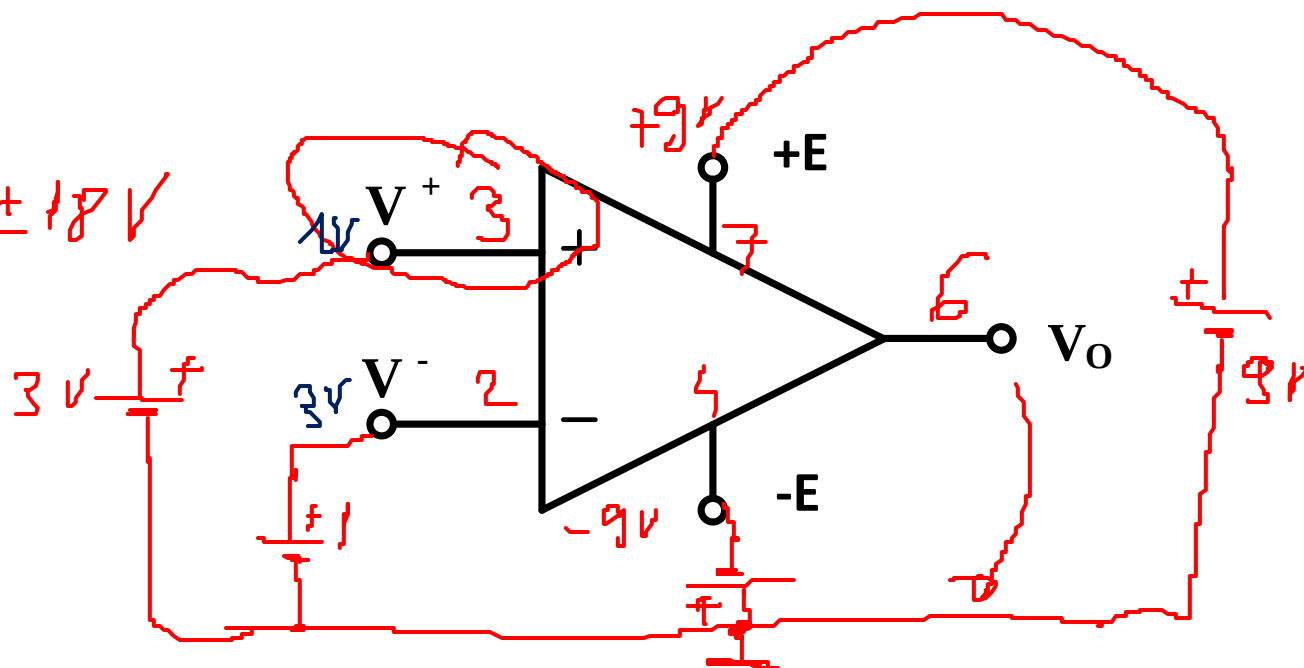

$$V_o = \infty (1 - 3) =$$

$$= \infty (-2) = -\infty$$


$$= -9$$

$$V_o = A_D \cdot (v^+ - v^-) = A_D \cdot V_D$$

$$V_o = A_D (v^+ - v^-) = \infty (3 - 1) = \infty \times 2 = \infty \rightarrow +9V$$


A_D – amplificare diferențială
în buclă deschisă

Model electric

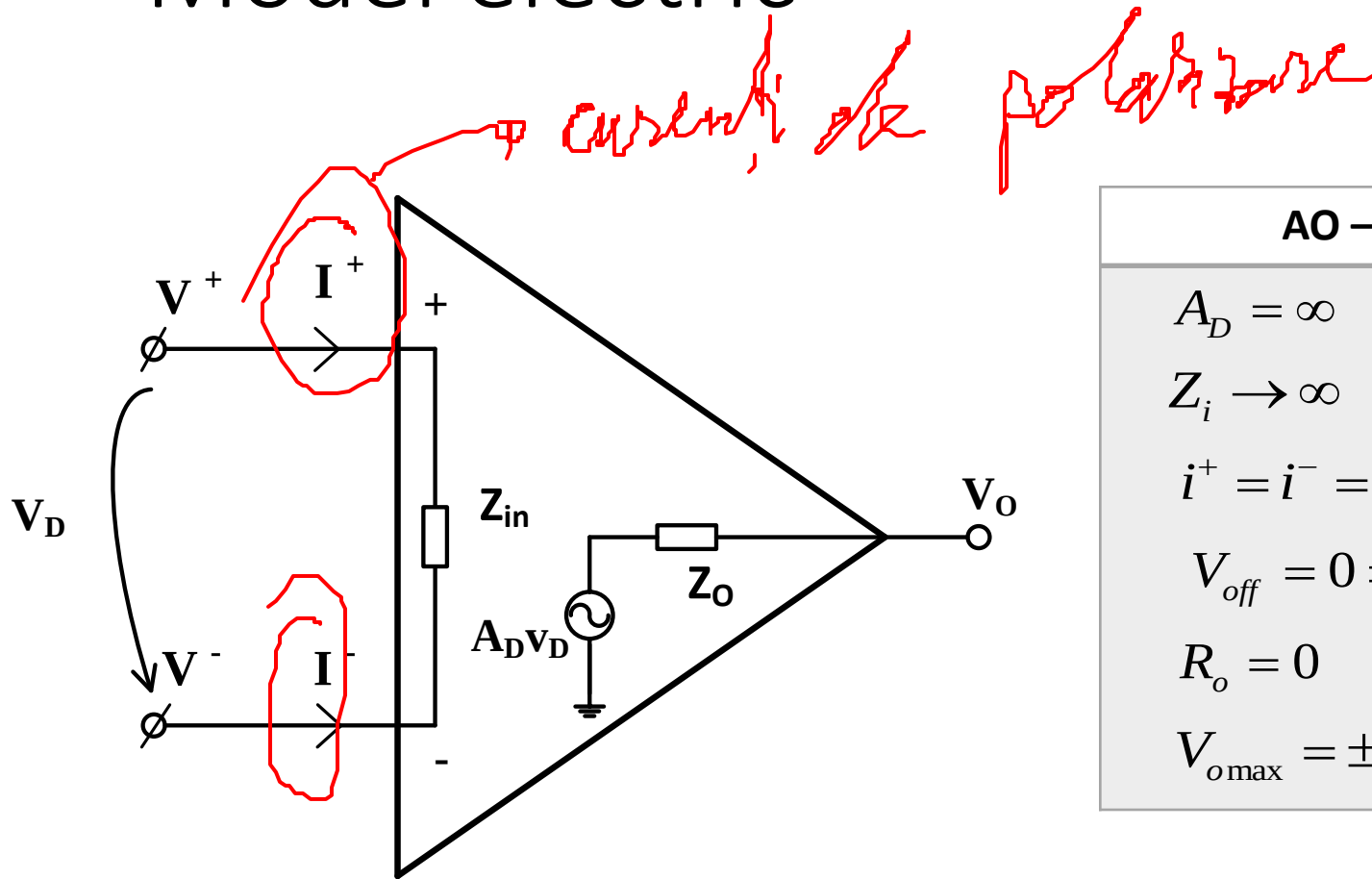


AO – IDEAL	AO – REAL
$A_D = \infty$	$A_D = 10^6..10^{12}$
$Z_i \rightarrow \infty$	$Z_i = 10^6..10^{10} \Omega$
$i^+ = i^- = 0$	$i^+ \neq i^- \neq 0 [\text{nA}; \mu\text{A}]$
$V_{off} = 0 \Rightarrow v^+ = v^-$	$v^+ = v^- + V_{off}$
$R_o = 0$	$R_o \neq 0 [\text{zeci, sute } \Omega]$
$V_{o\text{max}} = \pm E$	$V_{o\text{max}} = \pm (E - 1...2V)$


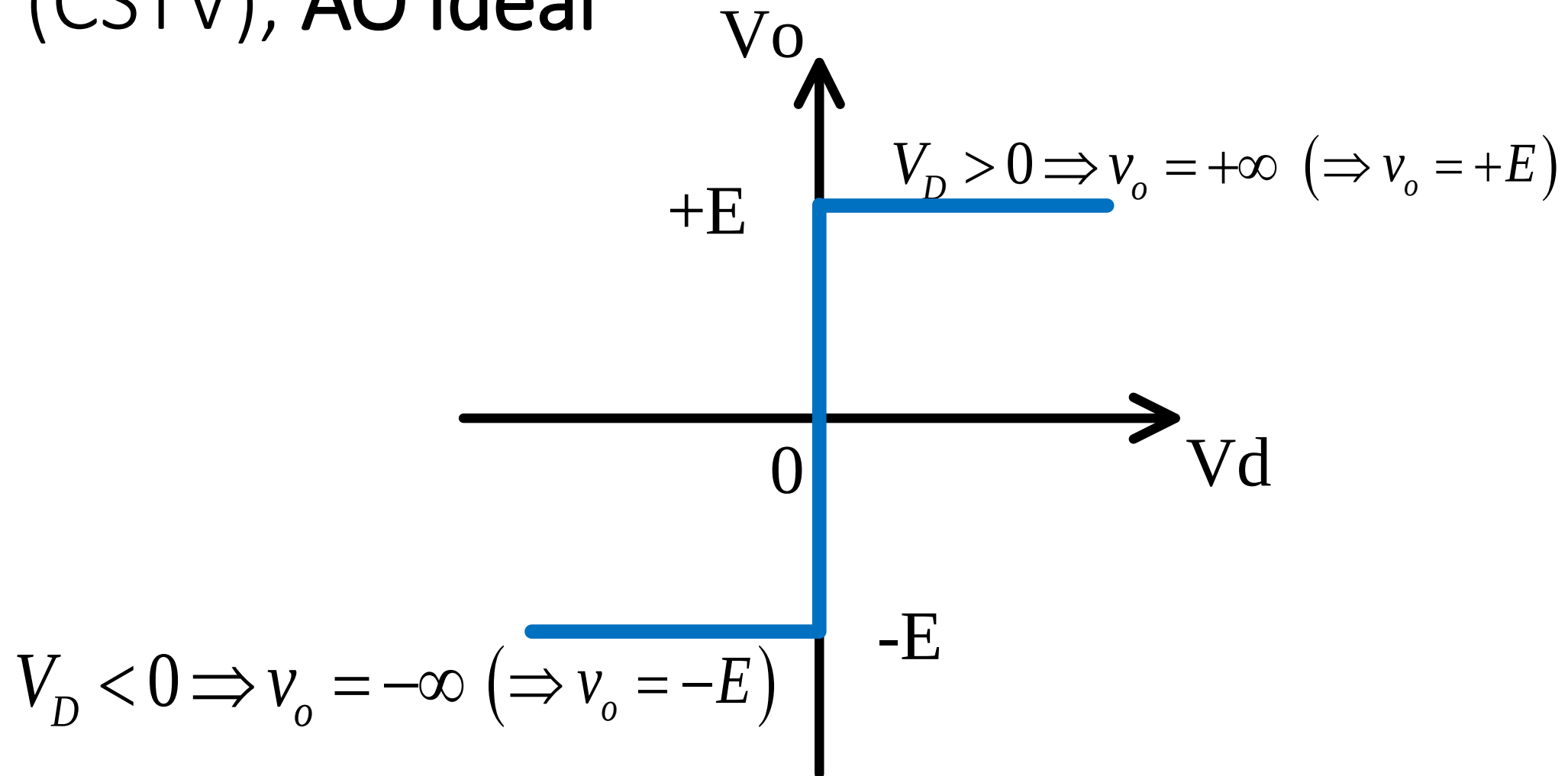
Caracteristica Statică de Transfer în Tensiune (CSTV), AO ideal





Circuite fundamentale cu AO

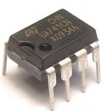


Circuite cu AO

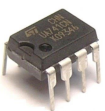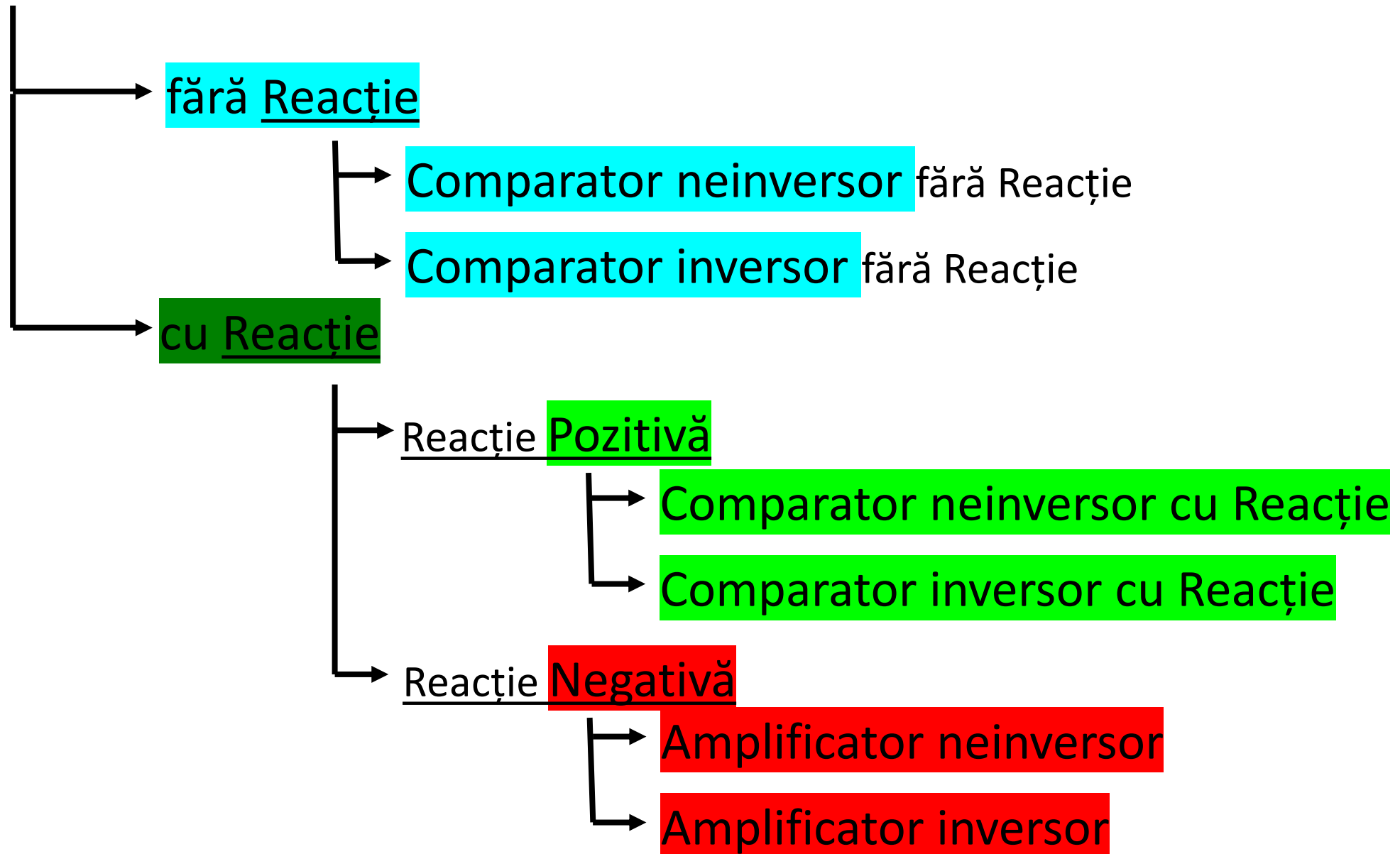

Circuite cu AO

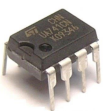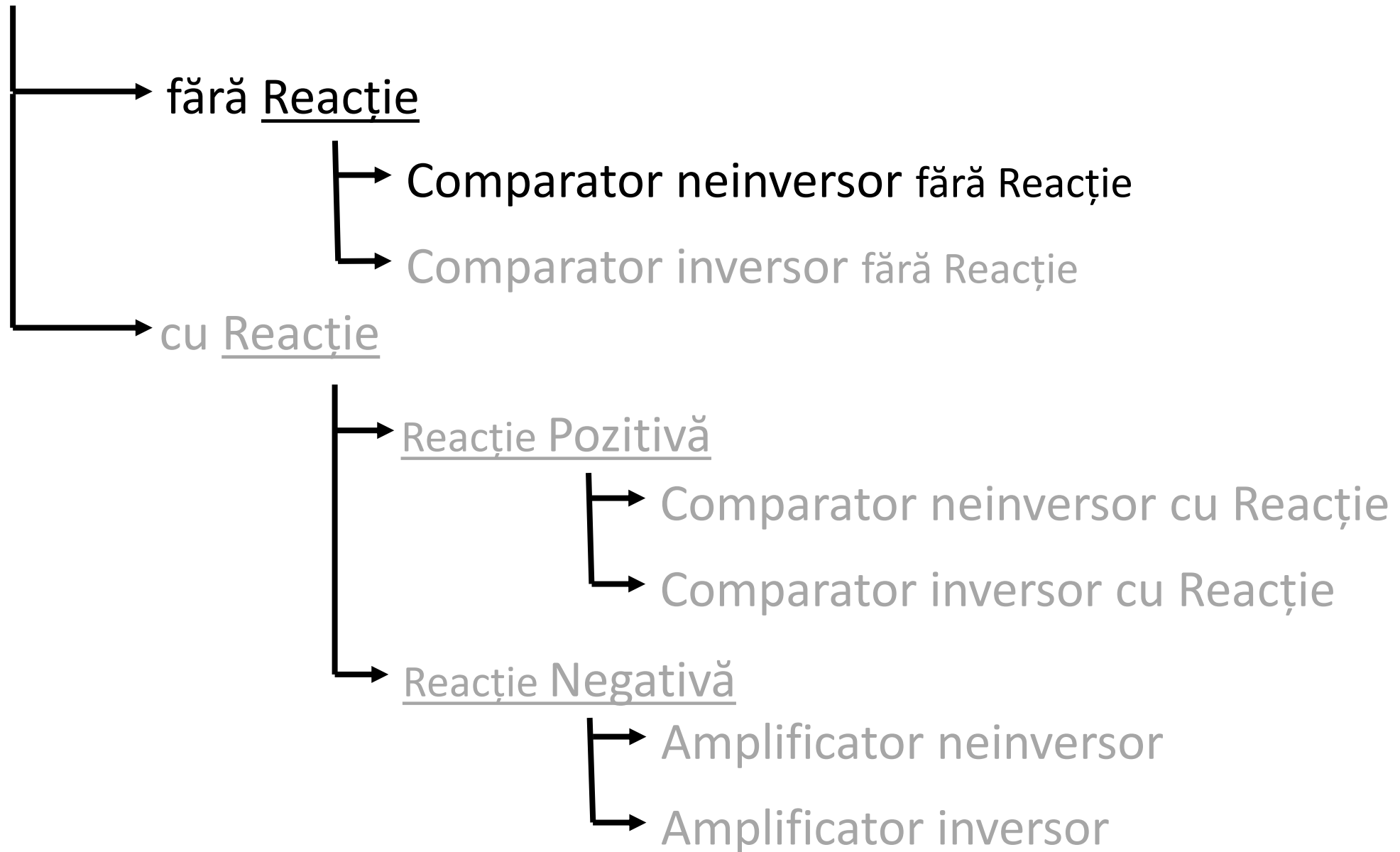

Comparator neinversor fără reacție

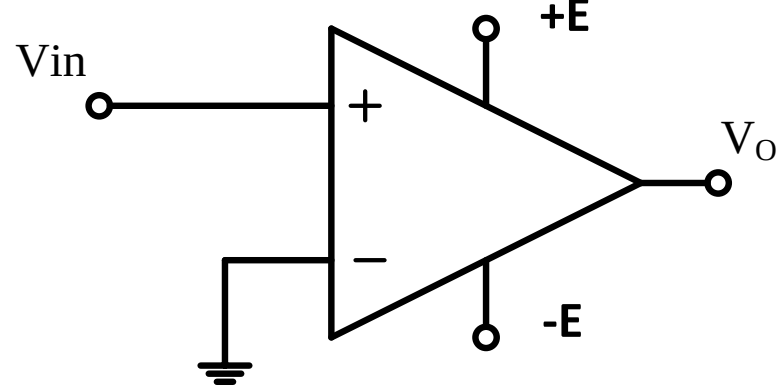


$$v^+ = v_{in} = V_{\max} \sin(\omega t)$$

$$v^- = 0V$$


$$v_o = A_D \cdot (v^+ - v^-) = \infty (v_{in} - 0) = \infty [V_{\max} \sin(\omega t) - 0] = \begin{cases} +\infty, & v_{in} \geq 0 \\ -\infty, & v_{in} < 0 \end{cases}$$



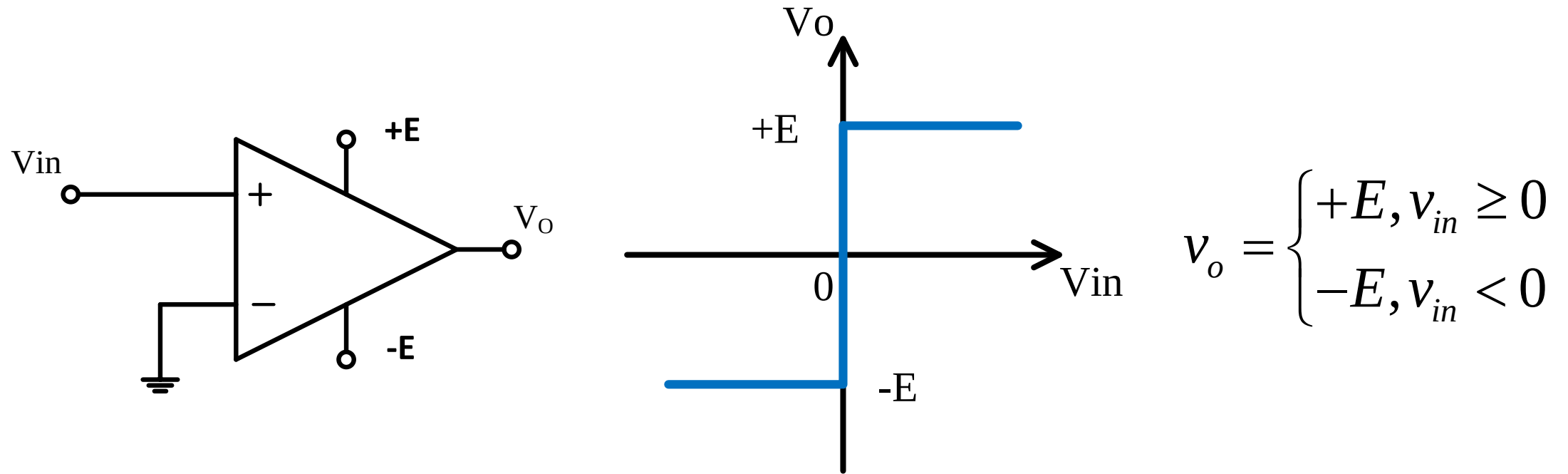Comparator neinversor fără reacție - CSTV





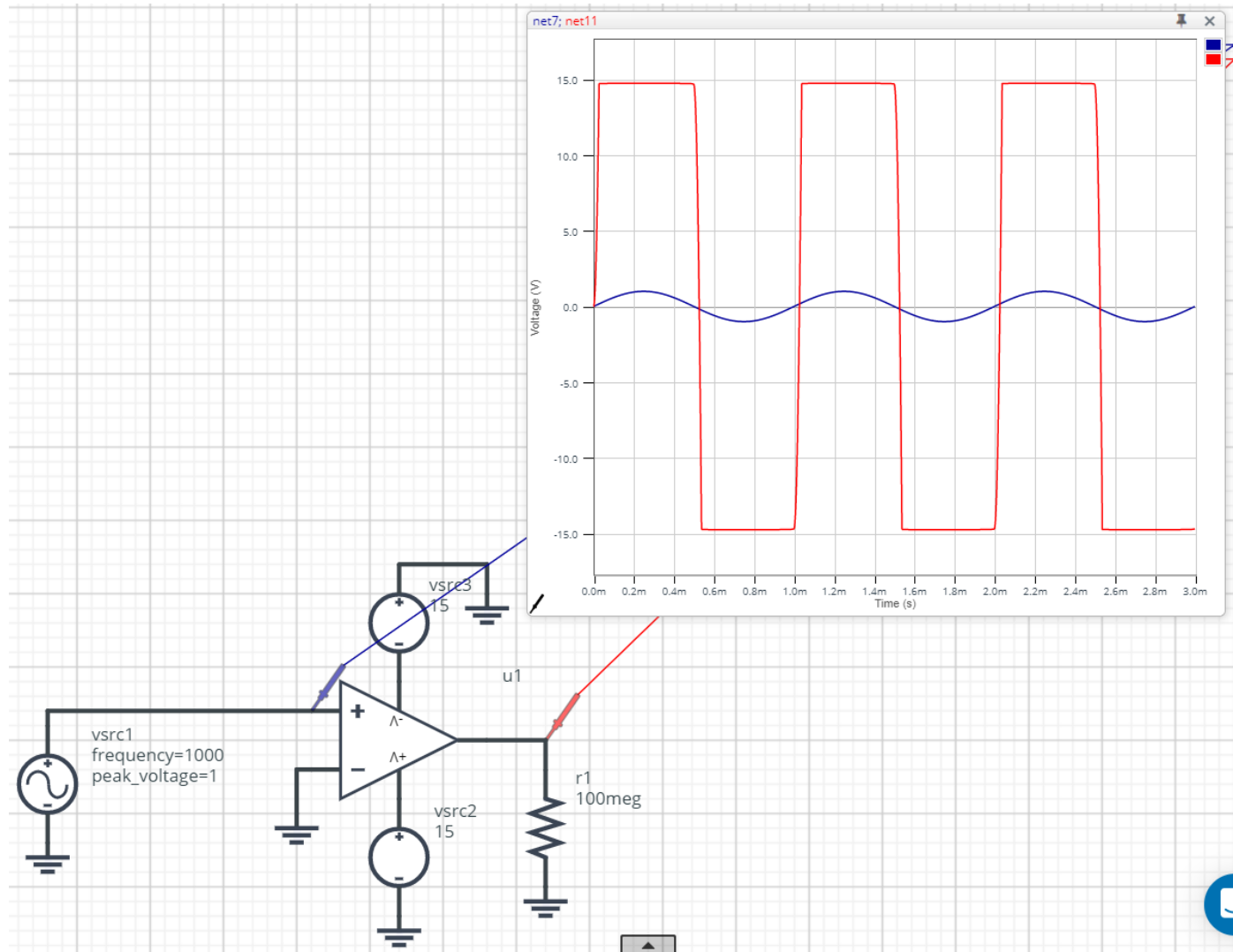Comparator neinversor fără reacție - CSTV




Comparator neinversor fara reactie

Circuite cu AO

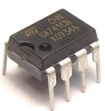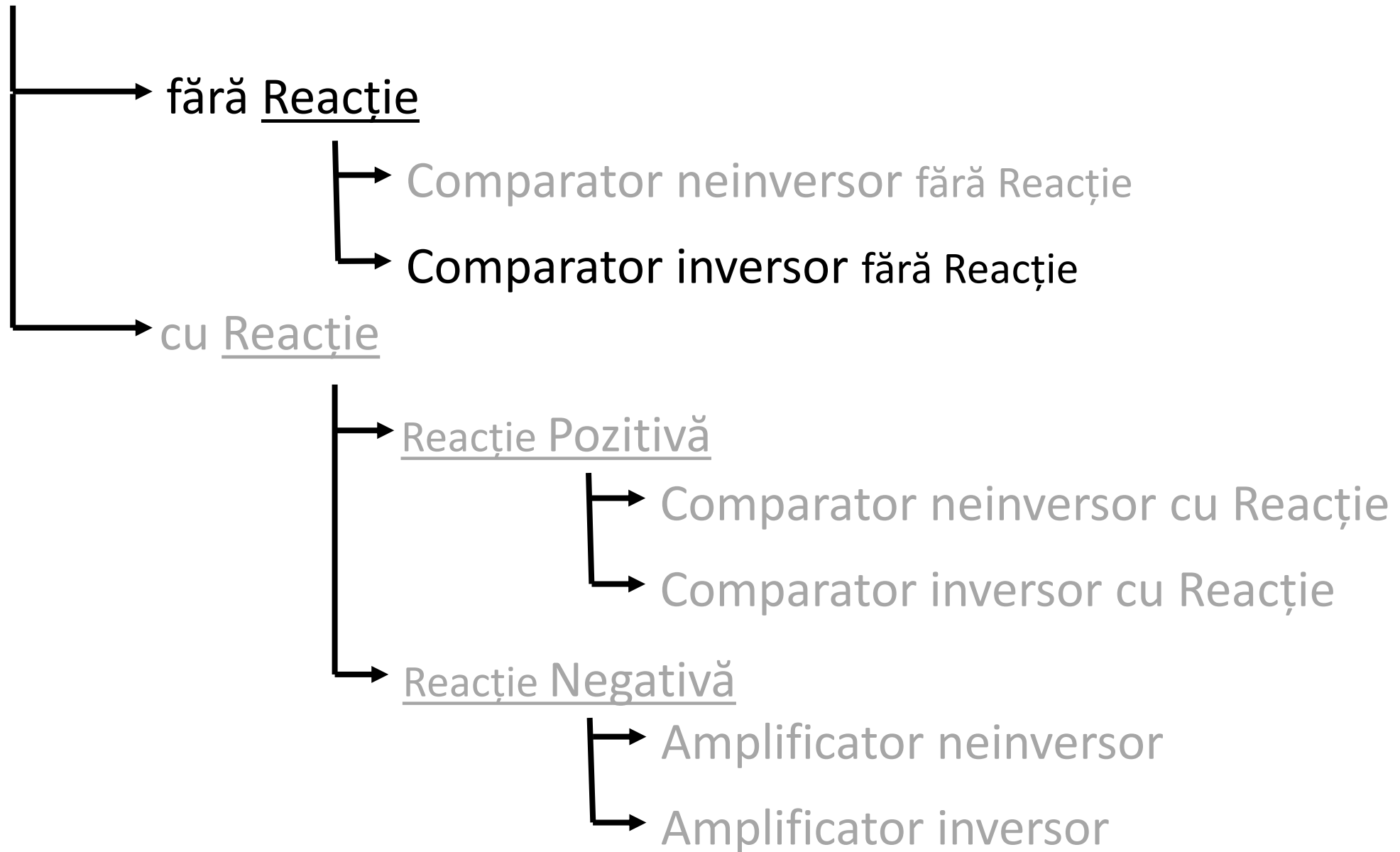

Comparator inversor fără reacție

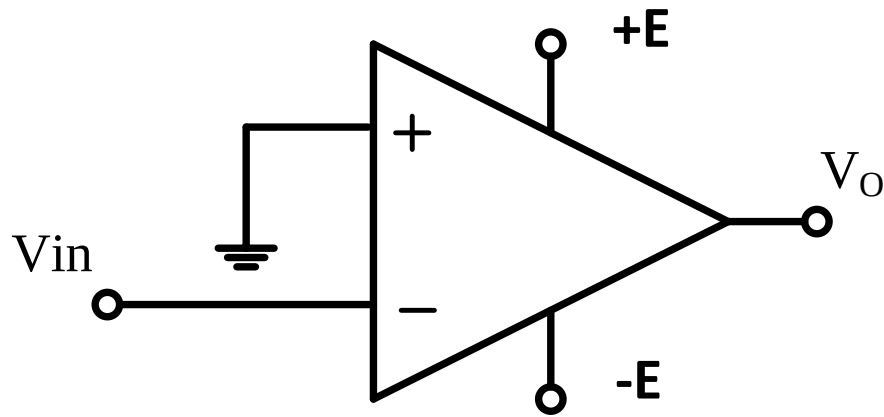


$$v^+ = 0V$$

$$v^- = v_{in} = V_{\max} \sin(\omega t)$$


$$v_o = A_D \cdot (v^+ - v^-) = \infty (0 - v_{in}) = \infty [0 - V_{\max} \sin(\omega t)] = \begin{cases} -\infty, & v_{in} \geq 0 \\ +\infty, & v_{in} < 0 \end{cases}$$



Comparator inversor fără reacție - CSTV


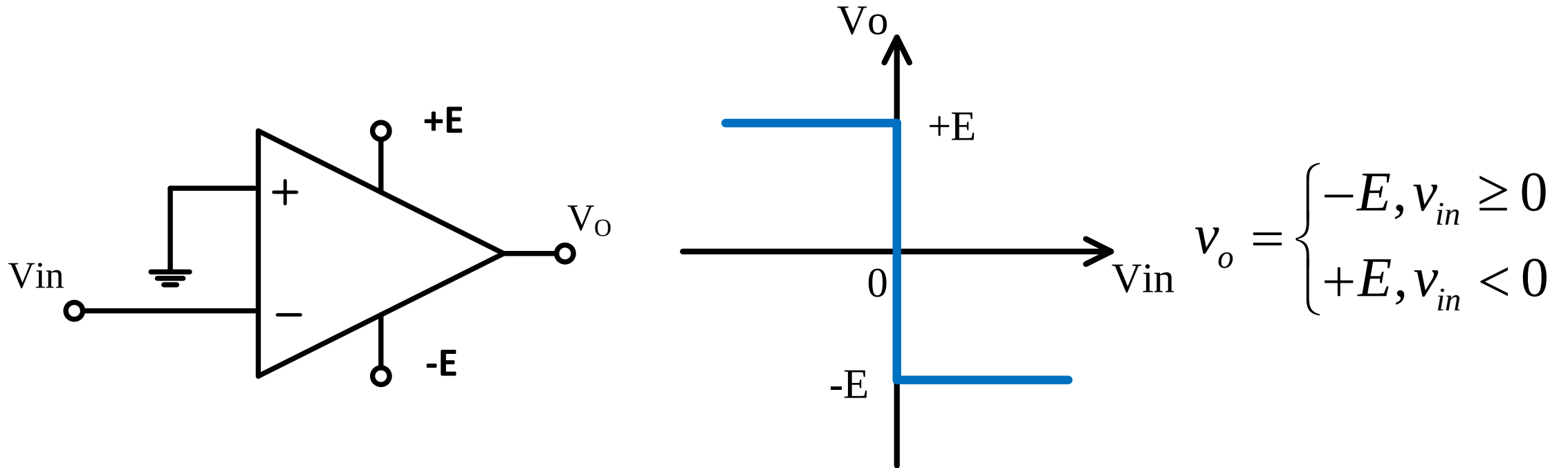


Comparator inversor fără reacție - CSTV

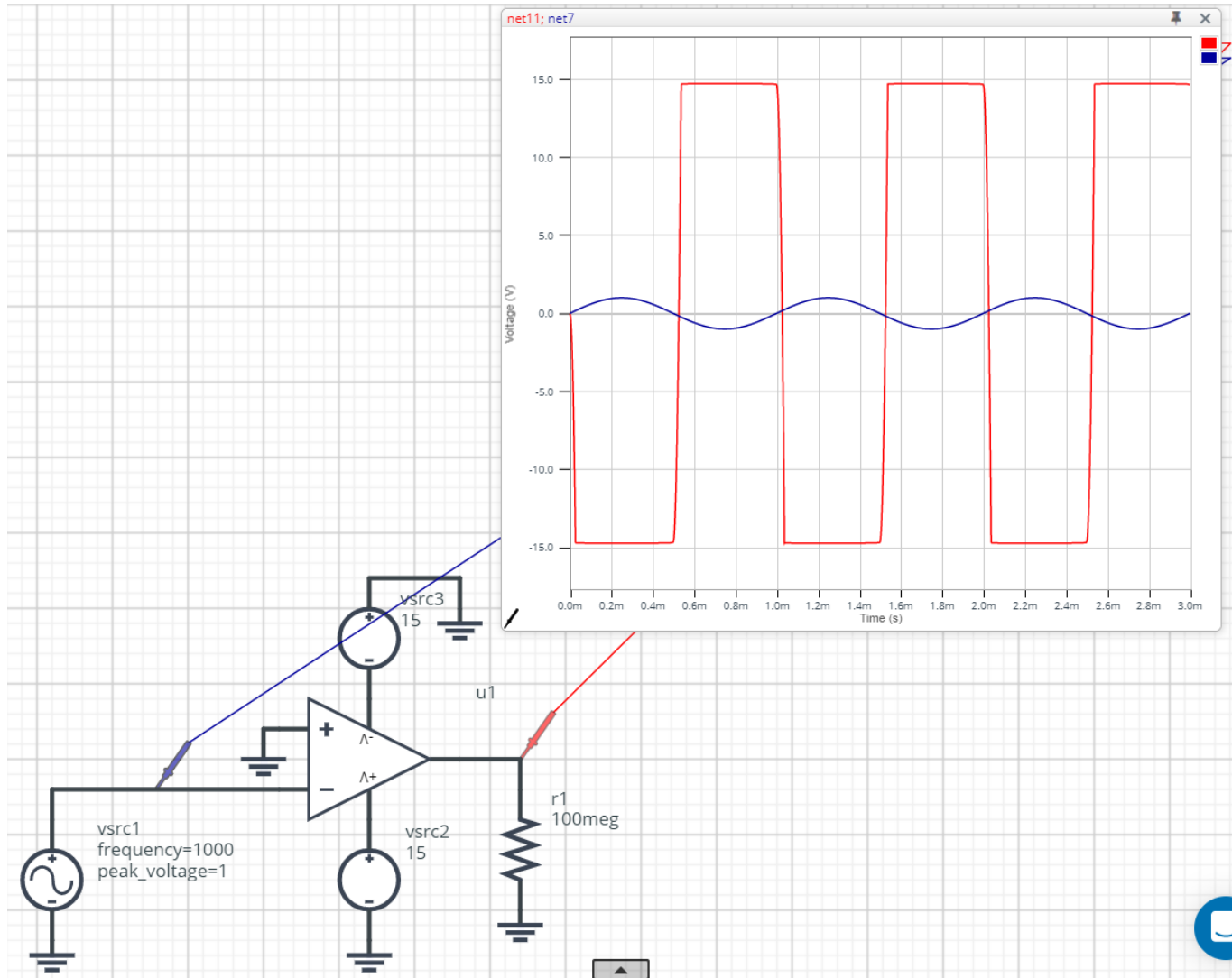


SV C Comparator inversor fara reactie


Circuite cu AO

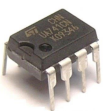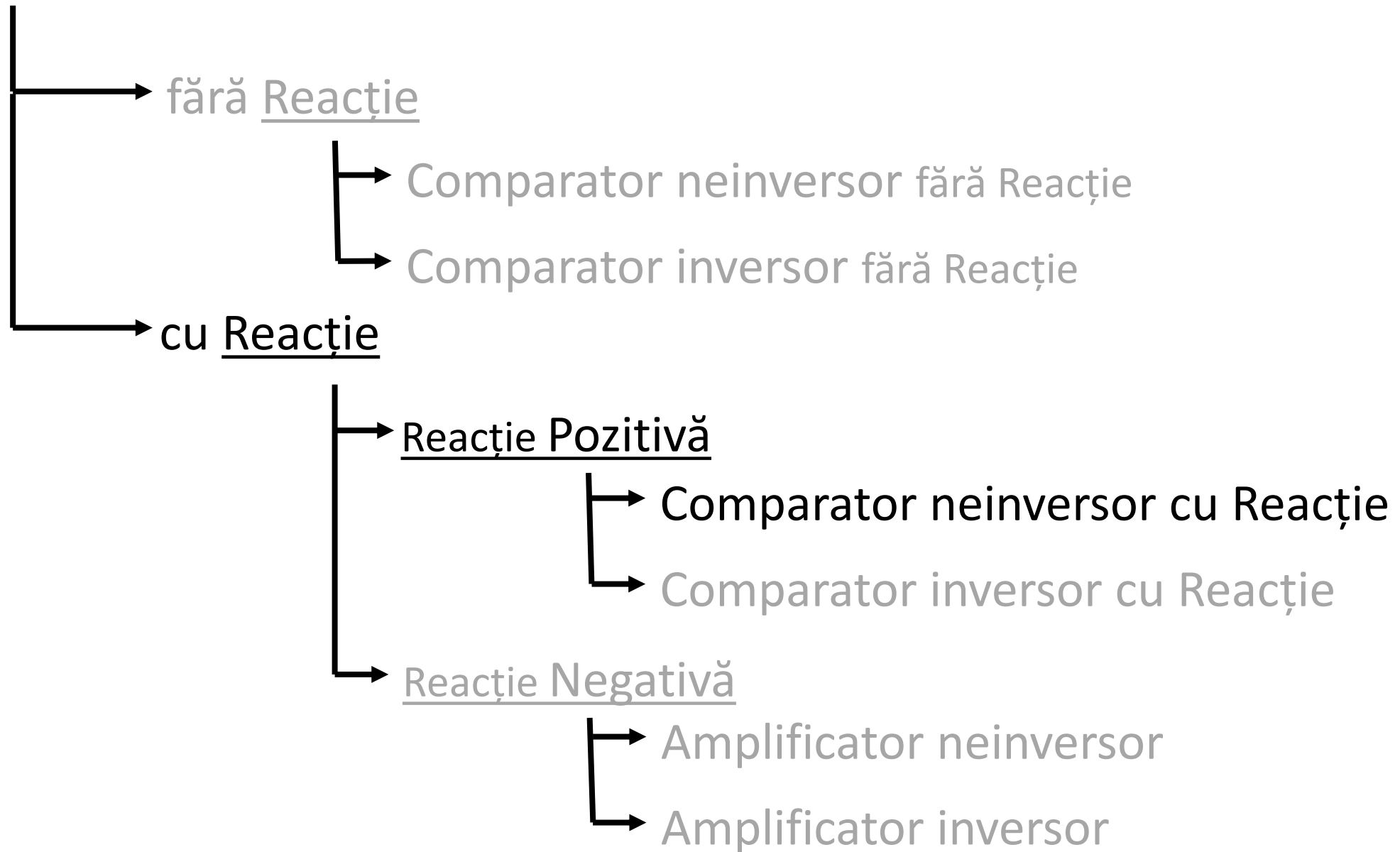

Comparator neinversor cu reacție

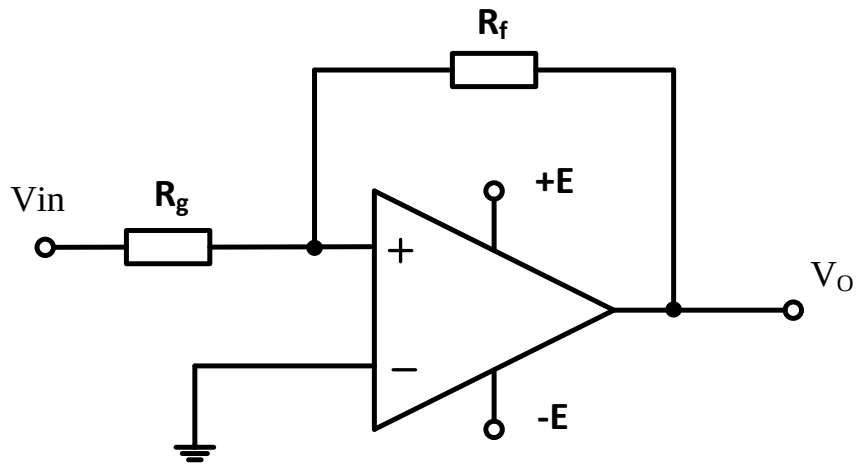


Teorema lui Millman

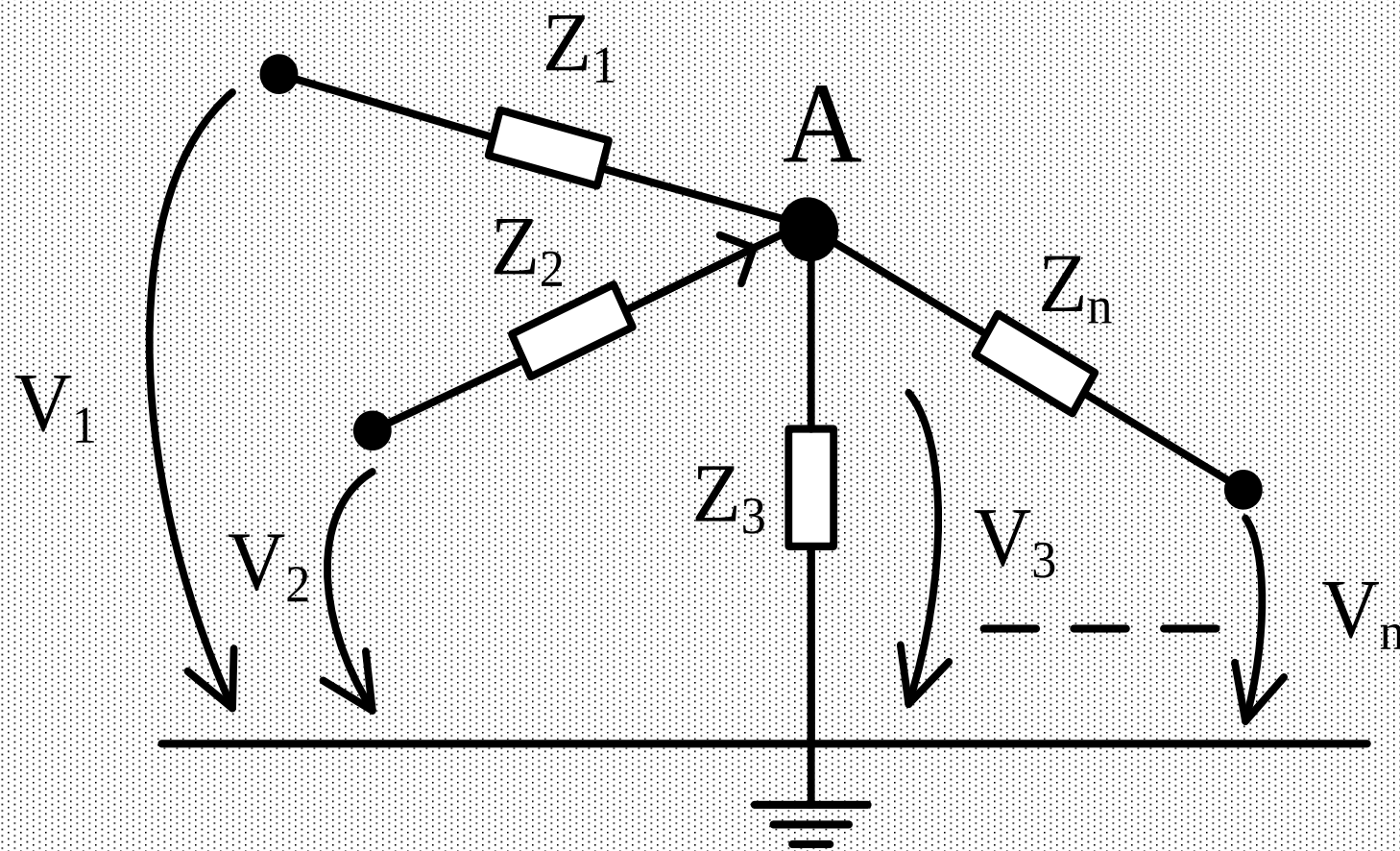

$$V_A = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{V_i}{Z_i}}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{Z_i}}$$

Comparator neinversor cu reacție

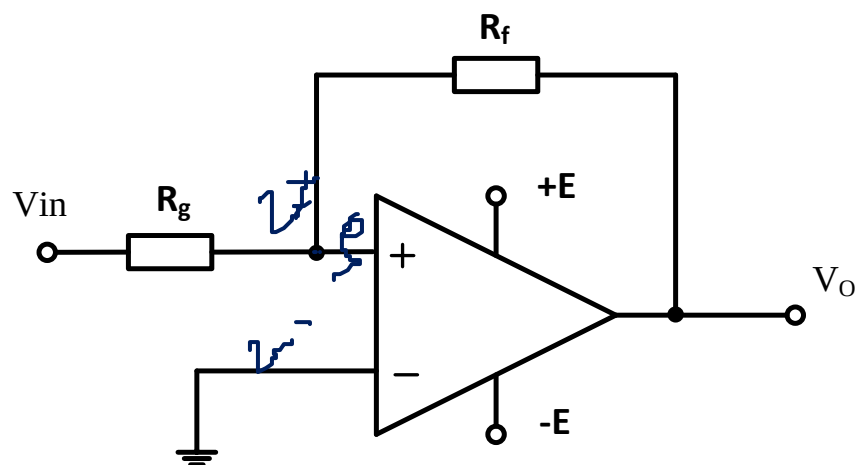


la comparatoare $v^+ = v^-$


$$\left\{ \begin{array}{l} v^- = 0 \\ v^+ = \frac{\frac{V_o}{R_f} + \frac{V_i}{R_g}}{\frac{1}{R_f} + \frac{1}{R_g}} \end{array} \right. \Rightarrow \frac{V_o}{R_f} + \frac{V_i}{R_g} = 0 \Rightarrow \frac{V_{prag}}{R_g} = -\frac{V_o}{R_f}$$

pt. $v_i = V_p = \pm E$

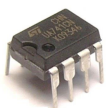
$$\Rightarrow \frac{V_{prag}}{R_g} = -\frac{\pm E}{R_f} \Rightarrow V_{prag} = \pm \frac{R_g}{R_f} E$$




Comparator neinversor cu reacție

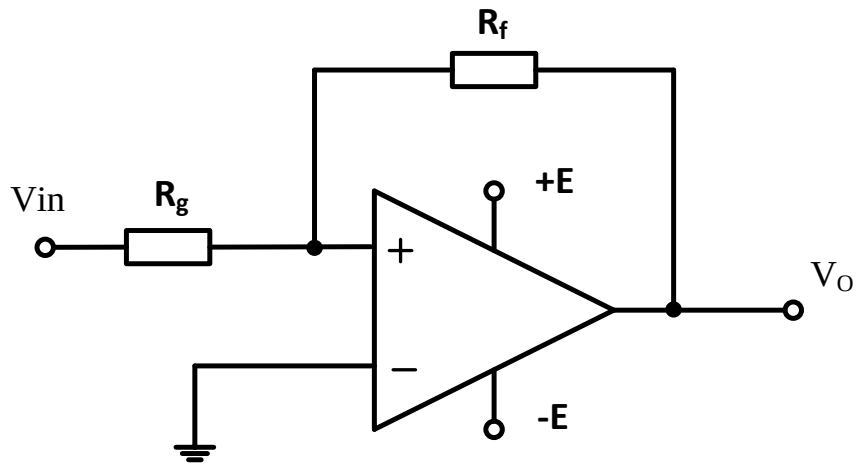


$$V_{prag} = \pm \frac{R_g}{R_f} E$$

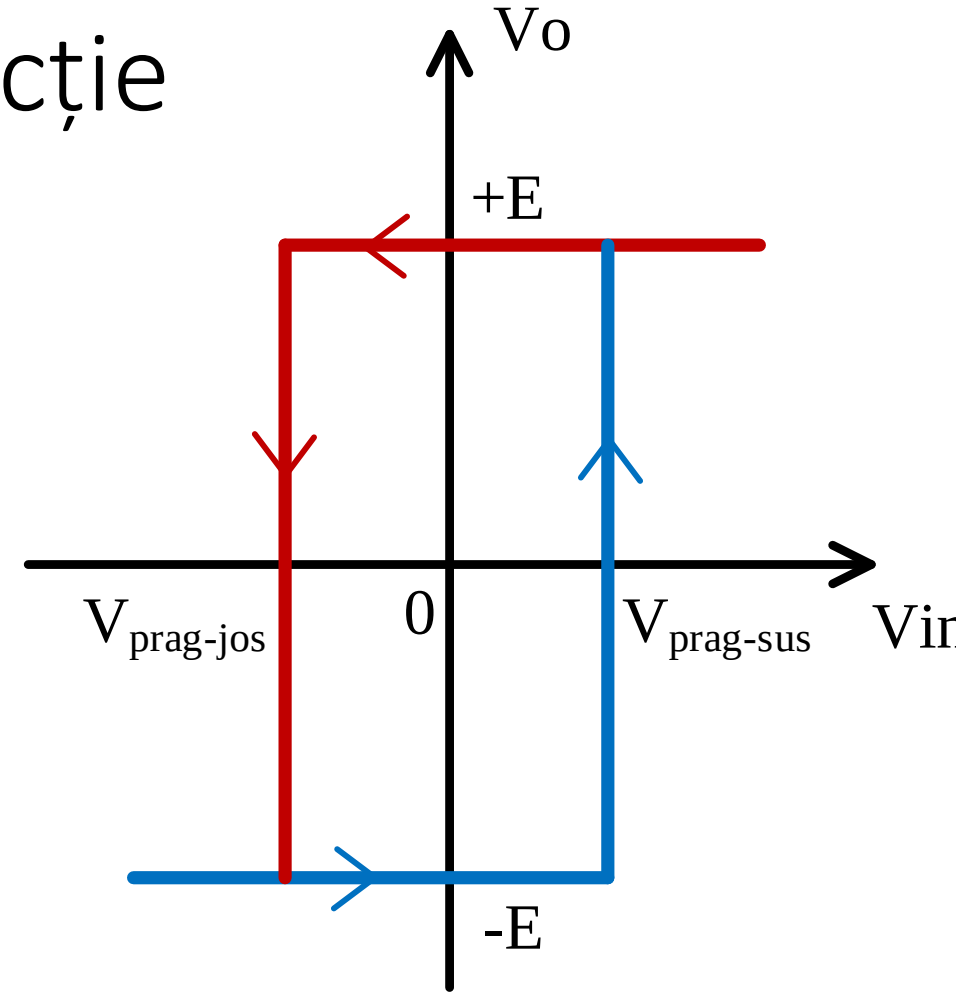


Comparator neinversor cu reacție

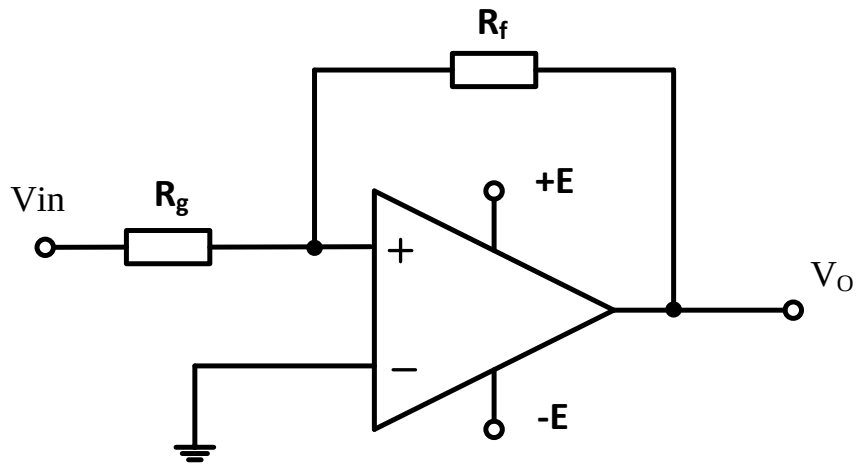

$$V_{prag} = \pm \frac{R_g}{R_f} E$$

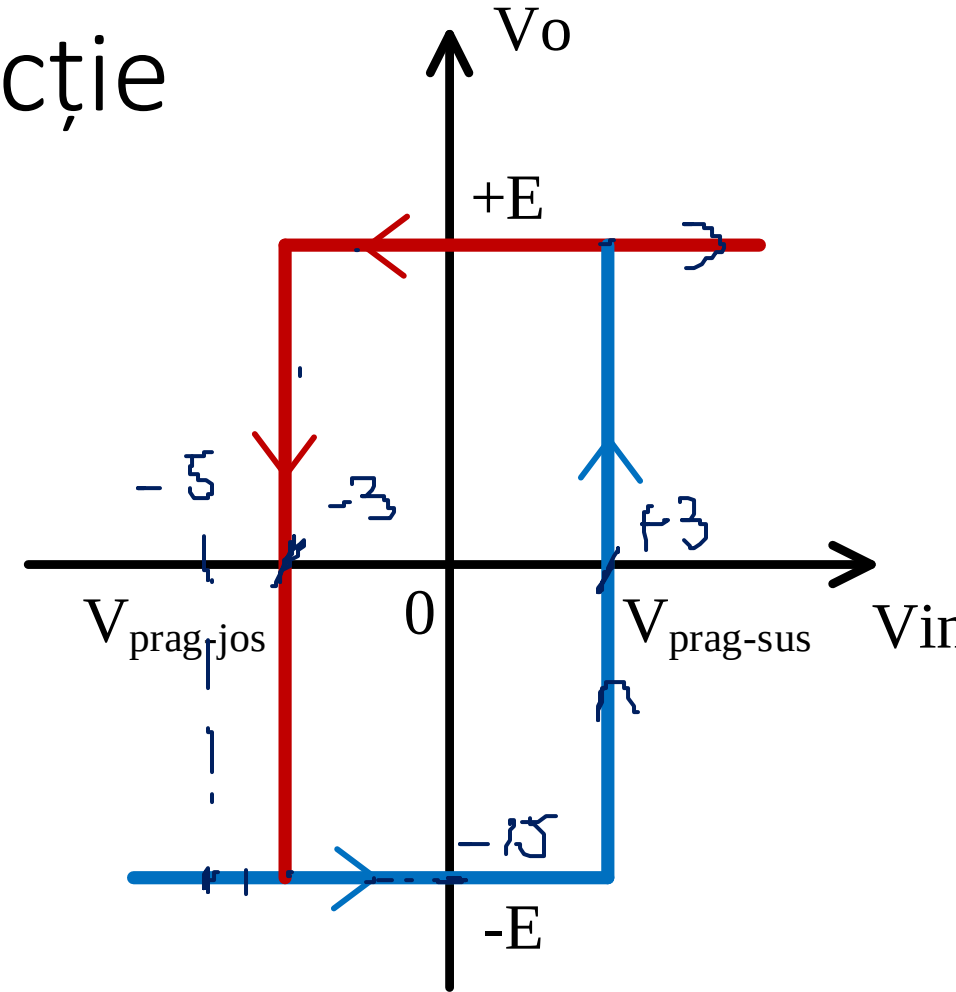


Comparator neinversor cu reacție

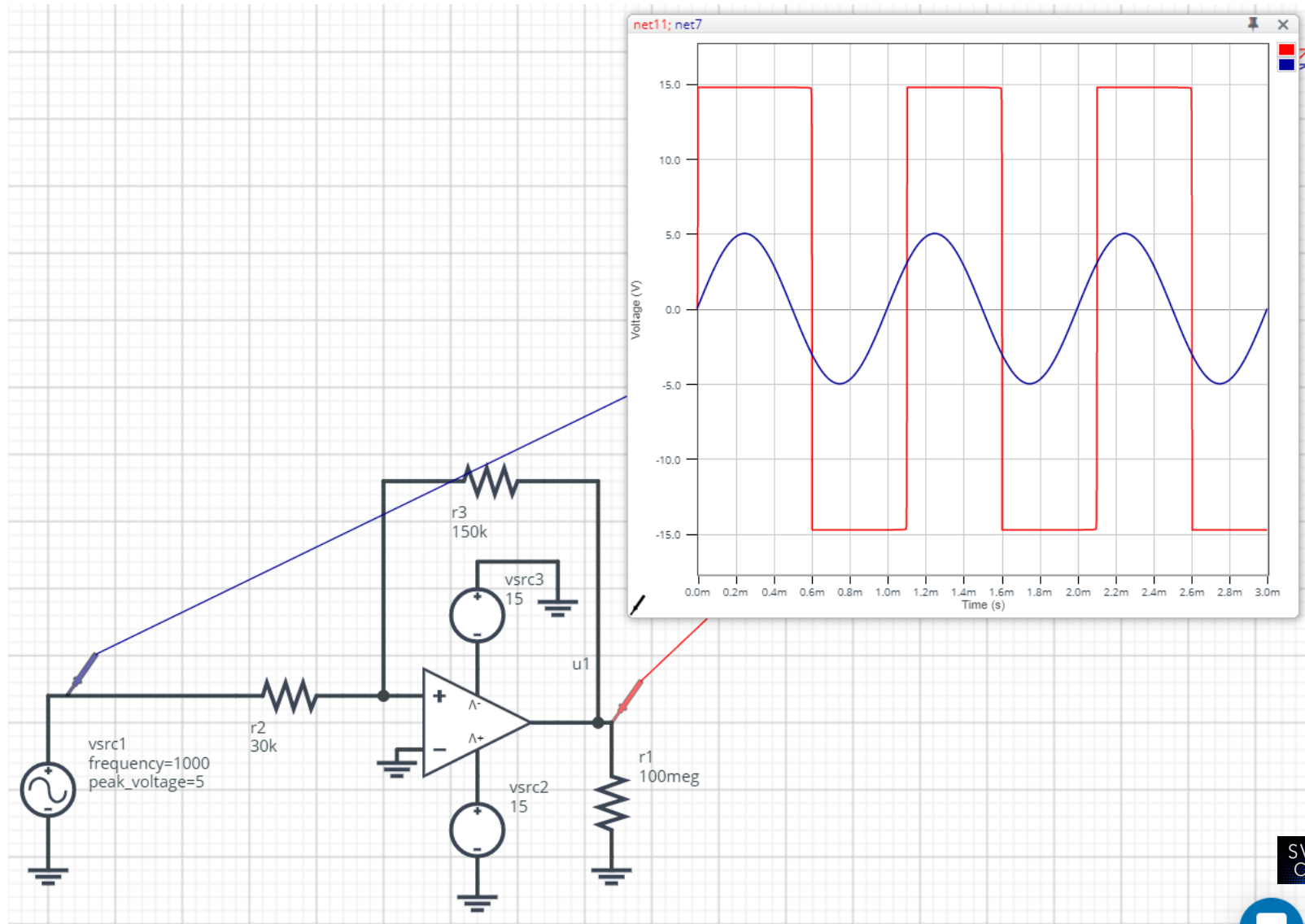

Comparator neinversor cu reacție



$$V_p = \pm \frac{30k}{150k} \times 15V$$

$$V_p = \pm 3V$$

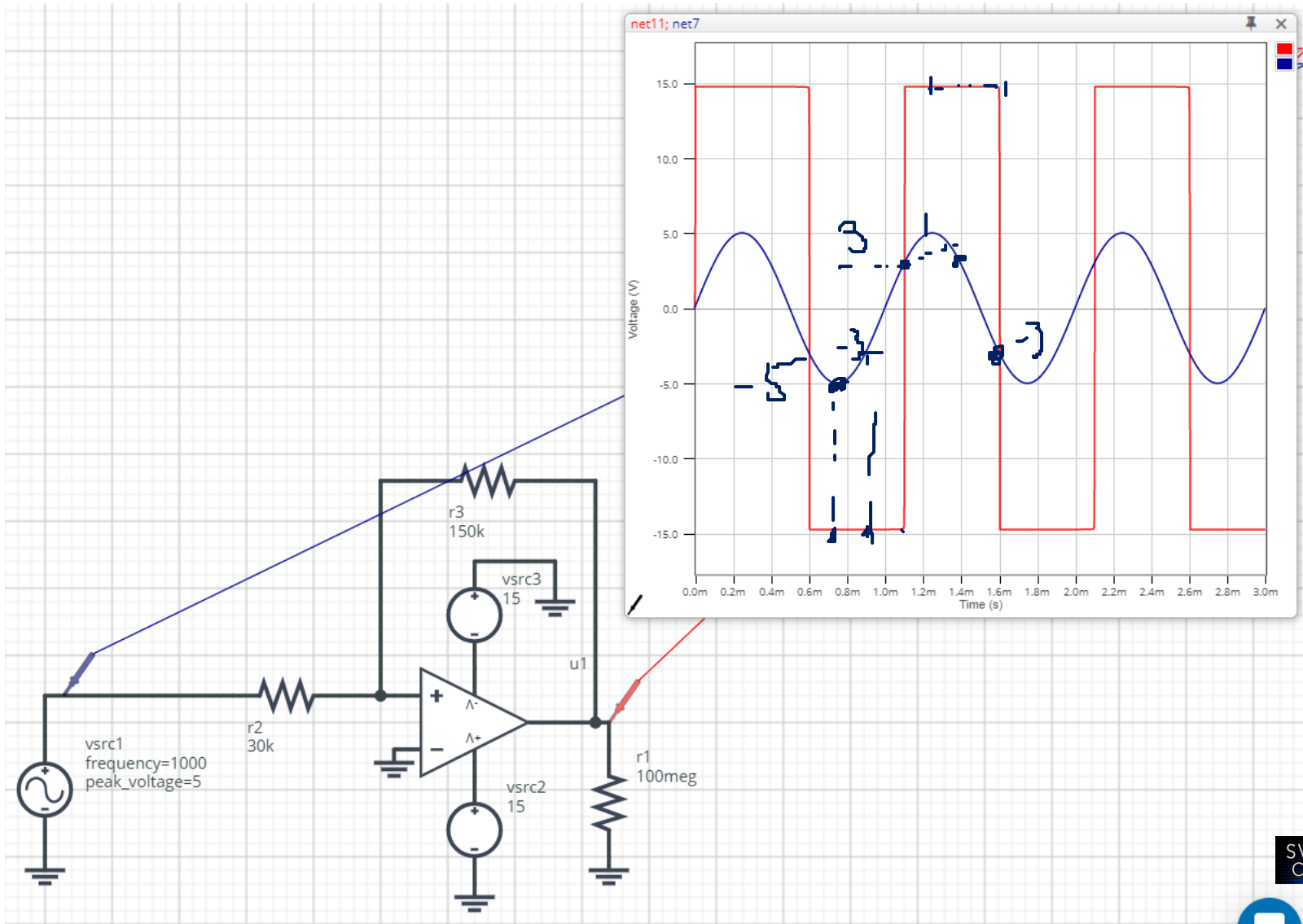


SV C Comparator neinversor cu reacție


Circuite cu AO

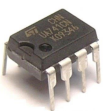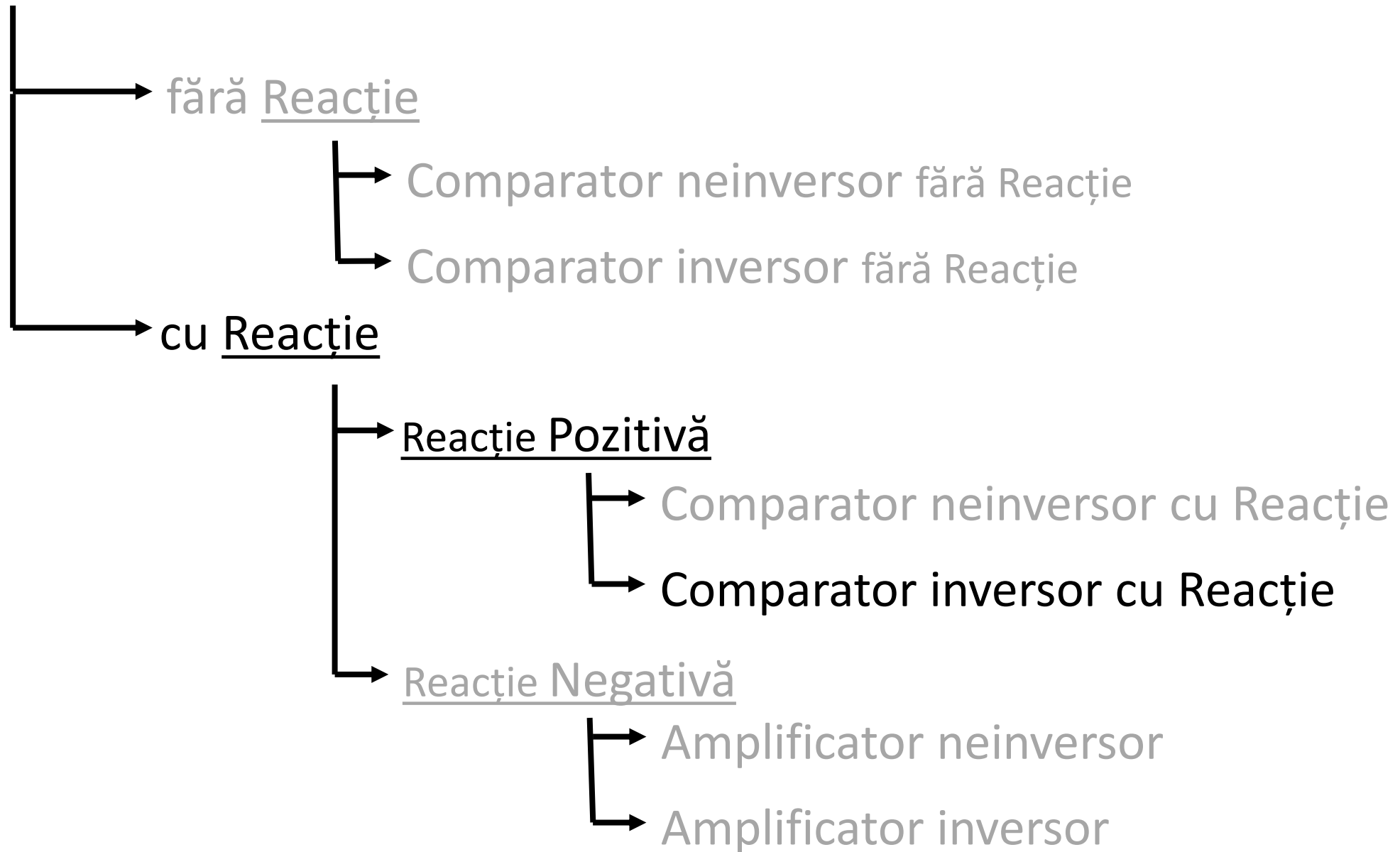

Comparator inversor cu reacție

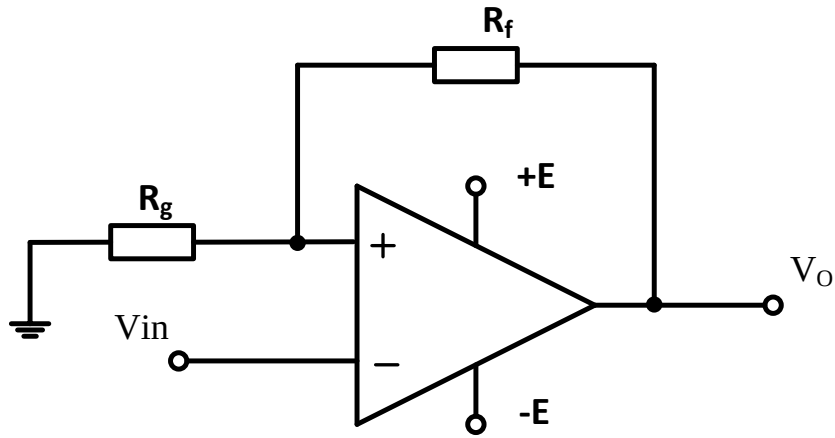

Comparator inversor cu reacție

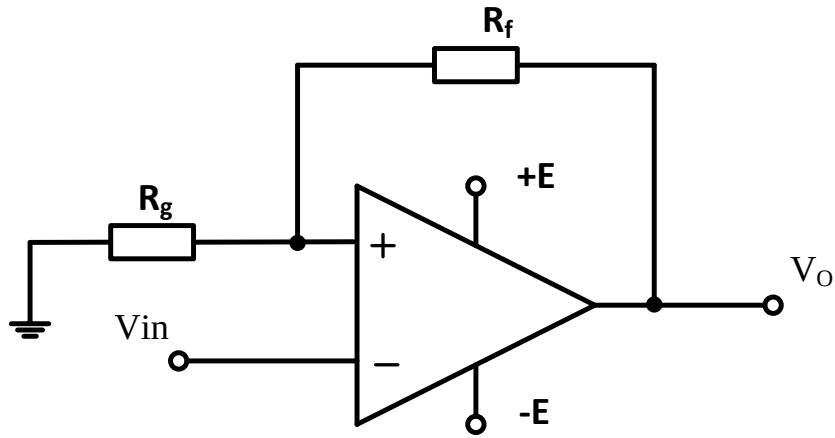


$$\left. \begin{array}{l} V^- = v_{in} \\ V^+ = \frac{0}{R_g} + \frac{v_o}{R_f} \\ \frac{1}{R_g} + \frac{1}{R_f} \end{array} \right\} \Rightarrow V^+ = V^- \Rightarrow \frac{\frac{\pm E}{R_f}}{\frac{1}{R_g} + \frac{1}{R_f}} = V_{prag}$$

$$\Rightarrow V_{prag} = \pm \frac{R_g}{R_g + R_f} E$$



Comparator inversor cu reacție

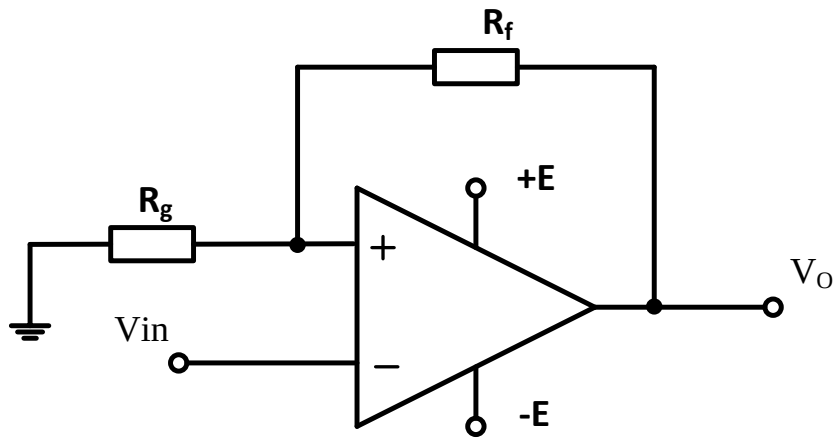


$$V^- = v_{in}$$

$$V^+ = \frac{\frac{0}{R_g} + \frac{v_o}{R_f}}{\frac{1}{R_g} + \frac{1}{R_f}} \Rightarrow V^+ = V^- \Rightarrow \frac{\frac{\pm E}{R_f}}{\frac{1}{R_g} + \frac{1}{R_f}} = V_{prag}$$


Handwritten notes in blue ink include: $v_i = v_o$ and a small sketch of a comparator's transfer characteristic showing a hysteresis loop.

$$\Rightarrow V_{prag} = \pm \frac{R_g}{R_g + R_f} E$$


Comparator inversor cu reacție

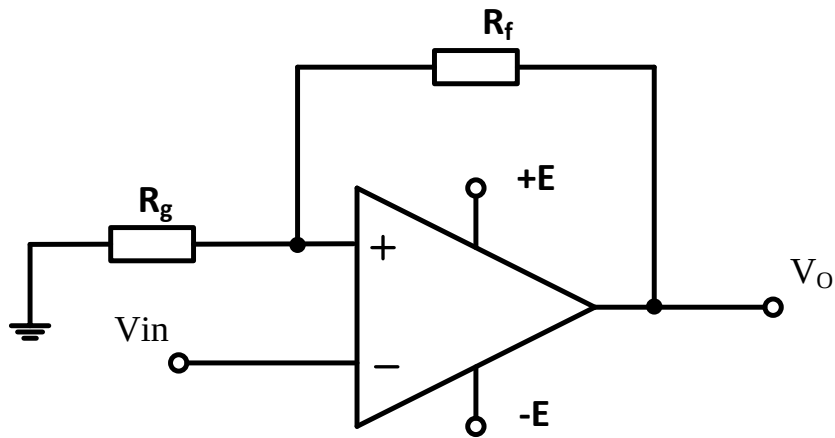

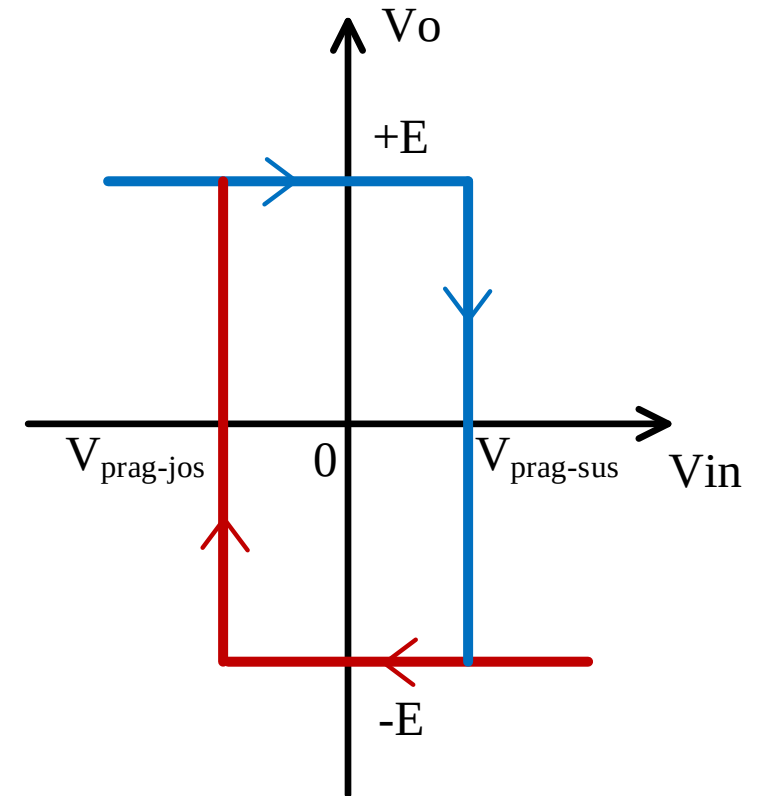
$$V_{prag} = \pm \frac{R_g}{R_g + R_f} E$$



Comparator inversor cu reacție

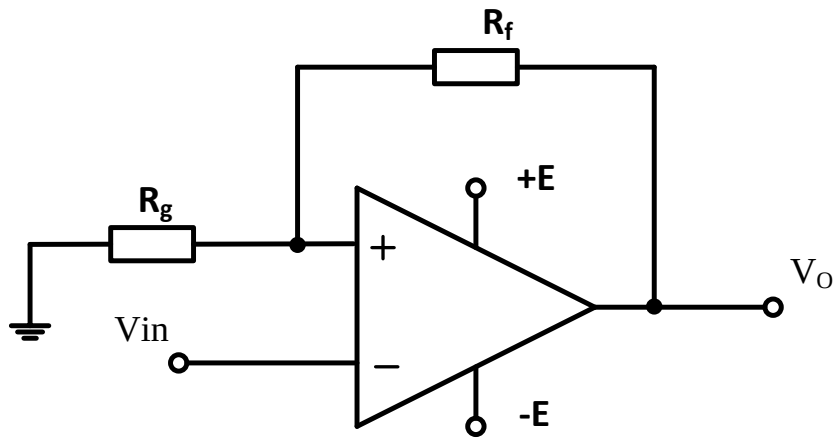

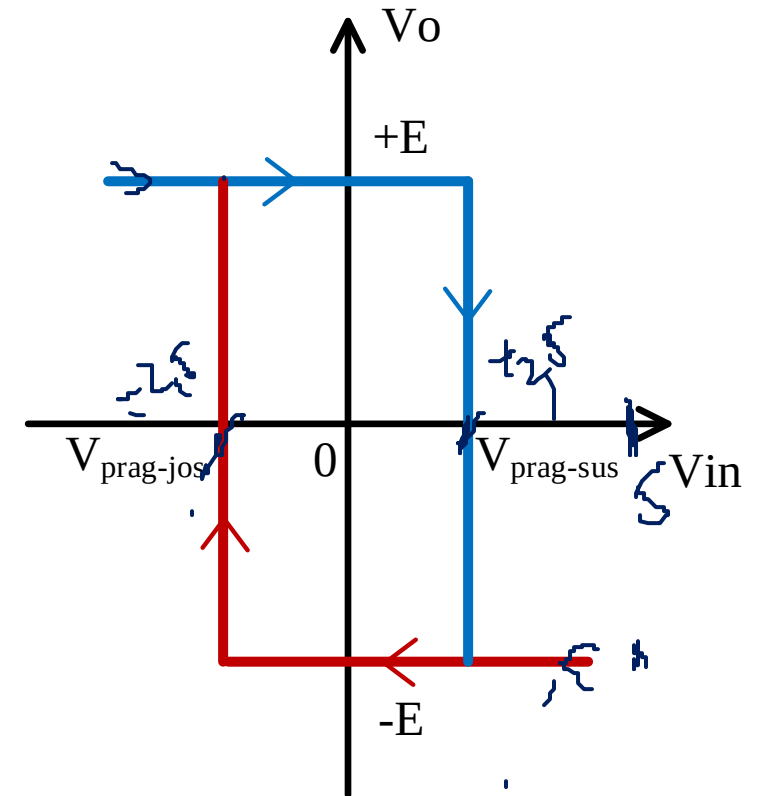
$$V_{prag} = \pm \frac{R_g}{R_g + R_f} E$$



Comparator inversor cu reacție

$$V_p = \frac{30k}{30k + 150k} \times 15$$

$$V_p = 2,5V$$

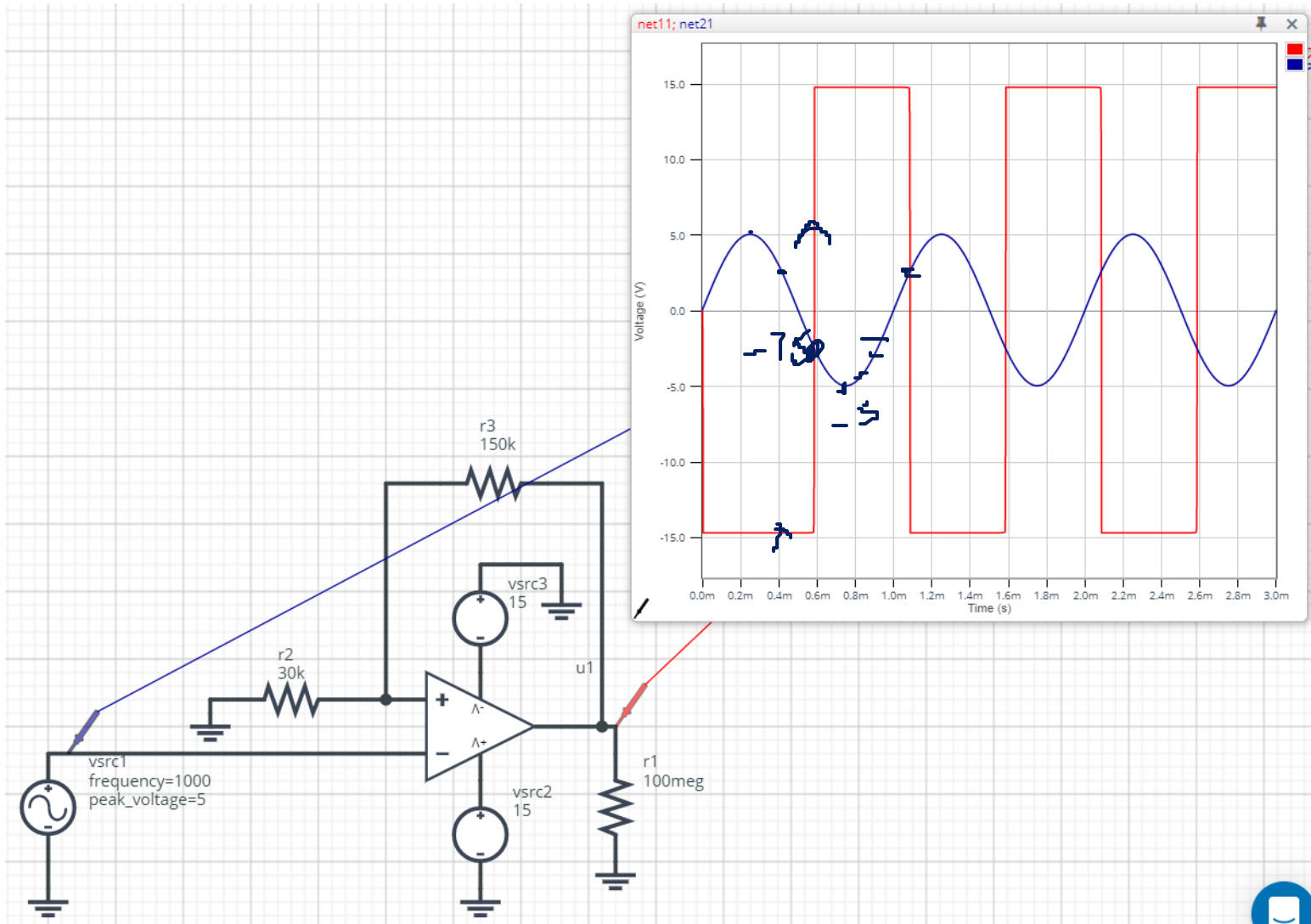

Circuite cu AO

